

Das LEF-Verstärker-Prinzip

Fehler vermeiden, statt nachher zu korrigieren.

Das Entstehen von Verzerrungen bei Verstärkern und deren Vermeidung durch LEF

Verzerrungen bei jeder Art von Verstärkern können unterschiedliche Ursachen haben: Neben klangverschlechternden Bauteilen und Störungen vom Netzteil, hauptsächlich die Unlinearität der Kennlinien von Transistoren oder Röhren. Die beiden erstgenannten Störungen lassen sich durch sorgfältige Entwicklung und geeignete Materialwahl schon lange minimieren. Anders das Durchlaufen der Kennlinien: Wären die Kennlinien gerade, wäre es sehr viel einfacher, gut klingende Verstärker zu bauen. Sie sind es aber weder bei Röhren noch bei Transistoren.

Die übliche Art, die entstandenen Verzerrungen zu eliminieren ist die Über-Alles-Gegenkopplung (Negative Feed Back = NFB), die das Problem scheinbar löst – jedoch nur für eingeschwungene Signale. Leider sind die Verzerrungen bei den üblichen Messungen nicht zu erkennen, deshalb meinen die meisten Entwickler, daß sie nicht existieren. (Die von Mati Otala entdeckte TIM = Transiente Intermodulation stellt nur die Spitze des Eisbergs dar.)

Carlos Candeias ist es jedoch gelungen, diese Verzerrungen nachzuweisen, die kurzzeitig auftreten und durchaus hörbar sind. Aus dieser Erkenntnis heraus begann die Entwicklung von Verstärkern, die ohne Über-Alles-Gegenkopplung auskommen und trotzdem geringe messbare Verzerrungen produziert. (Es gibt durchaus auch andere Verstärker, die ohne NFB arbeiten, besonders Trioden-Röhren-Verstärker, die aber deutlich messbare und hörbare Verzerrungen produzieren, welche oft jedoch als angenehmer empfunden werden als die kurzzeitig auftretenden Verzerrungen durch NFB, die in der Natur kein Äquivalent haben.)

LEF vermeidet diese Verzerrungen bei der Entstehung, statt sie nachträglich zu korrigieren. Der Clou der LEF-Schaltung ist, daß der Signal-Leistungstransistor – das ist der, den der Lautsprecher wahrnimmt – weder seine Spannungs- (Uce) Kennlinie durchläuft, noch seine Strom- (Ic) Kennlinie.

Schon seit etlicher Zeit kann das Durchlaufen der Spannungs Kennlinie, mittels einer Kaskode, vermieden werden - allerdings ist das bei Leistungsverstärkern mit Wirkungsgrad- und/oder Leistungs-Verlust verbunden. Da bei LEF der Signaltransistor nicht den Strom „stemmen“ muß, fallen hier auch keine großen Leistungsverluste an. Der große Fortschritt gelang durch die Stromentlastung des Signaltransistors. Der Name LEF bedeutet „Load Effect Free“, was bedeutet, daß der Signaltransistor nicht mit der „Last“ (z. B. Lautsprecher) belastet wird, also nicht den Strom liefern muß, den der Lautsprecher verbraucht.

Üblichen Verstärkern hört man schon weit innerhalb ihres Leistungsbereichs an, ob es sich um eine filigrane „Balett-Tänzerin“ oder einen bulligen „Schwergewichtler“ handelt. Dem LEF-Verstärker ist seine Leistungsklasse nicht anzuhören, solange seine Grenzen nicht erreicht werden. Das liegt daran, daß der eigentliche Signaltransistor sehr feinfühlig, schnell und filigran ausgelegt ist, während die Stromlieferanten auf Kraft gezüchtet sind.

Der Signaltransistor und die Stromlieferanten sind jedoch nicht einfach parallel geschaltet, sondern so, daß der Signaltransistor das verstärkte Musiksignal empfängt, während die Stromlieferanten so geschaltet sind, daß sie nur den Strom „zuschießen“, den der Signaltransistor nicht liefern soll.

Die Last, hier meist der Lautsprecher, sieht jedoch – ganz im Gegensatz zur Stromlieferfähigkeit - nur den Signaltransistor, der als Spannungsquelle niederohmig ist, während die Stromlieferanten als Stromquelle prinzipbedingt hochohmig sind. Sollten sich die Stromlieferanten also kleine Ungenauigkeiten erlauben, werden sie vom flinken und präzisen Signaltransistor „überstimmt“.

Leonardo da Vinci und die LEF-Schaltung

Hier eine Verbildlichung des LEF-Verstärker-Prinzips:

Stellen Sie sich vor, Leonardo da Vinci hat den Auftrag, die Sixtinische Kapelle vollständig und sehr detailreich auszumalen. (Leonardo da Vinci ist hier der LEF-Signaltransistor.)

Der Bereich, wo er seinen berühmten Pinselstrich am leichtesten ausführen kann, ist auf der Höhe seiner Brust.

Da die Kapelle jedoch sehr hoch ist (was der Spannungs-Uce-Kennlinie entspricht), steht er auf einer beweglichen Bühne, die ihn immer auf die optimale Höhe hebt, so daß er vor seiner Brust malen kann. (Die Bühne ist hier der Kaskode-Transistor.)

Nur muß er gleichzeitig alle seine schweren Farbeimer (entsprechend der Strom-Ic-Kennlinie) auf seinen Armen tragen – unmöglich, unter solchen Bedingungen fein zu zeichnen. Jedoch hat Leonardo da Vinci sehr starke Helfer, die seine Farbeimer stemmen, so daß er wieder sehr fein seinen Pinsel führen kann. (Die starken Helfer sind hier die Stromentlastungs-Transistoren.)

...wenn Sie sich jetzt noch vorstellen können, daß Leonardo da Vinci mit beiden Händen malt, mit großen und kleinen Pinseln gleichzeitig hantiert, eine riesige Farbpalette verwendet und dann noch alles atemberaubend schnell geht – dann haben Sie weitgehend verstanden, was LEF leisten kann.

Übrigens: Bei üblichen Verstärkern muß der Maler seine Eimer ständig selbst tragen während er malt.